

新潟市北区文化会館 照明設備リスト


2014. 3. 19

名 称	仕 様
調光卓	<p>Panasonic PleasureΣ 3 制御回路数 1024回路(DMX512出力コネクタ×2) 制御チャンネル数 1024チャンネル プリセットフェーダ 60本×3段 (180本×1段) Σフェーダ(サブマスターフェーダー) 20本×50ページ 記憶シーン 1000シーン エフェクト 100ステップ×100パターン パッチング 4場面 外部記憶 3.5型フロッピーディスク (COMOS・JASCI対応)</p>
付属設備	<p>ワイヤレスリモコン 舞台操作盤(下手袖) サブマスターフェーダー×20本 DMXミキサー(入力×2 出力×1) ×1台 DMXスプリッター(入力×1 出力×8) ×3台</p>
ボーダーライト	<p>第1ボーダーライト (電動 / 文字幕共) 200W 72灯 4色配線(#W・72・#W・78) 切替コンセント 8回路 20C型24口(上手・下手 4回路12口ずつ) アンダーバトン有(16.2m / 許容荷重 600kg)</p> <hr/> <p>第2ボーダーライト (電動 / スクリーン・文字幕共) 200W 72灯 4色配線(#W・72・#W・78) 切替コンセント 8回路 20C型24口(上手・下手 4回路12口ずつ) アンダーバトン有(16.2m / 許容荷重 700kg) スクリーン(12m×5m)</p>
サスペンションライト	<p>プロセニアムサス (電動 / 許容荷重 300kg) 30A8回路 20C型24口・30A直2回路 20C型2口(上手・下手) DMX出力 ×2 (上手・下手) 常設スポット 1Kwフレネル×8 / 1Kw凸×4 (約104kg)</p> <hr/> <p>第1サスペンションライト (電動 / 許容荷重 300kg) 30A12回路 20C型36口・30A直2回路 20C型2口(上手・下手) DMX出力コネクタ ×2 (上手・下手) 常設スポット 1Kwフレネル×16 / 1Kw凸×8 (約208kg)</p> <hr/> <p>第2サスペンションライト (電動 / 許容荷重 300kg) 30A12回路 20C型36口・30A直2回路 20C型2口(上手・下手) DMX出力コネクタ ×2 (上手・下手) 常設スポット 1Kwフレネル×16 / 1Kw凸×8 (約208kg)</p> <hr/> <p>第3サスペンションライト (電動 / 許容荷重 300kg) 30A12回路 20C型36口・30A直2回路 20C型2口(上手・下手) DMX出力コネクタ ×2 (上手・下手) 常設スポット 1Kwフレネル×16 / 1Kw凸×8 (約208kg)</p>

名 称	仕 様
水平ゾントライト	アッパー水平ゾントライト (電動・文字幕共) 500W×18灯×4色 20C型 8回路(切替えなし) #71・72・63・22 シートサイズ28.5×22.4cm
	ローア水平ゾントライト 500W×18灯×4色 60C型8回路(上手・下手4回路ずつ) #72・59・22・40 シートサイズ26×23.8cm
ピンスポットライト	2Kwクセノン×2台 (USHIO XPS-2009SR/e)
シーリングライト	30A12回路 20C型24口 20C型 2口 直2回路 DMX出力コネクター ×2(上手・下手) 平行コンセント×1 常設スポット 1.5Kw凸×24
フロントサイドライト	コンセントダクト1 (上手・下手共) 30A4回路 20C型8口 20C型 2口 直2回路 DMX出力 ×2 常設スポット 1.5Kw凸×8
	コンセントダクト2 (上手・下手共) 30A4回路 20C型8口 常設スポット 1.5Kw凸×4
フットライト	85W×12灯 3色配線 (回路は上手のみ) #W・72・22・(16)
フロアコンセント	30C型 3口用×1(上手 FOOT兼用) 30C型 3口用×6(上手・下手3口ずつ) 60C型 4口用×2(上手・下手 通常LH用)
花道フロアコンセント	30C型 2口用×2(上手・下手)
DMX回路	調整室～各設備(サス・シーリング・フロント・客席) ×18系統 調整室～舞台下手袖電源盤 ×4系統
持込み機器電源	【入力1主幹】 (下手) 200A 3相4線 182/105V 50Hz 60kVA 60C型×4口 カムロック端子付 DMX 入力コネクター×1 出力コネクター×3 【入力2主幹】 (下手) 100A 単相3線 210/105V 50Hz 20kVA 20C型×4口 20D型×4口 カムロック端子付 【客席】 (19列20番) DMX出力コネクター×4 平行コンセント×4

シーリング回路番号

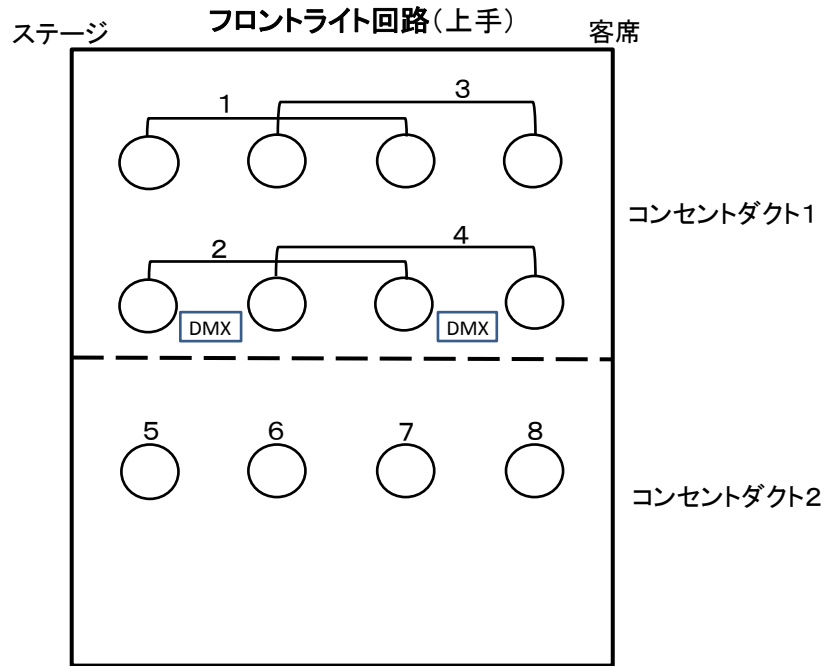(下手) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① (上手)



天反電球回路 ダウンライトハロゲン650W×28灯

舞台前

